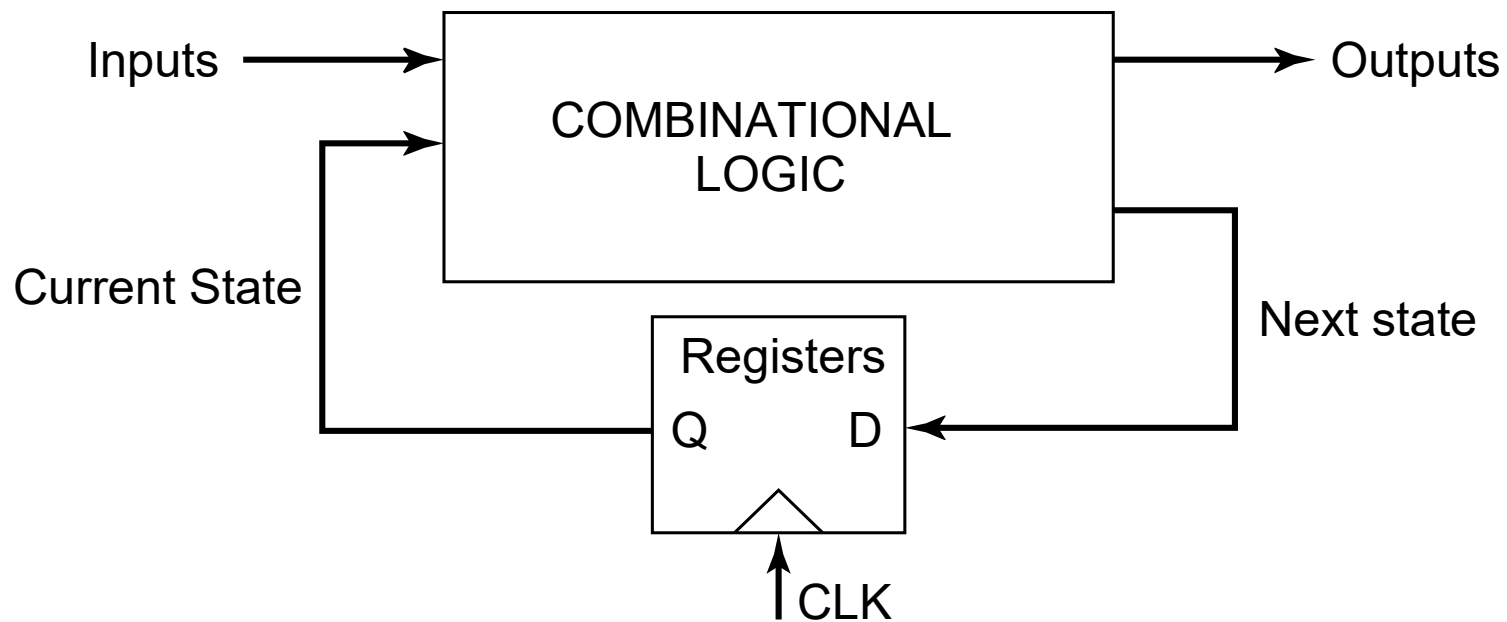


Memorie

- **Memoria locale** : registi o banchi di registri. Realizzano la memoria di stato delle reti sequenziali.
- **Memoria globale** : array organizzati di elementi di memorizzazione. Permettono la memorizzazione di dati e programmi. Possono essere di vario tipo e a vari livelli.

Logica sequenziale

- Nelle logiche sequenziali le uscite dipendono non solo dal valore **presente** degli ingressi ma anche da quello **passato**
- La **memoria** del passato viene mantenuta in **registri** che, assieme al valore presente degli ingressi rappresentano lo **stato** della rete.







Tipi di registri

- Esistono due tipi di registri:


 
- Latch** – Level-sensitive
il clock basso: la modalità di attesa
alto: trasparente



 - Register** – Edge-triggered
memorizza i dati sul fronte di salita
o discesa del clock (positive o negative edge triggered)




Register: Definizione Del Tempo

  

t_{su} : setup time
 t_{hold} : hold time
 $t_{c \rightarrow q}$: propagation time

Massima frequenza di clock

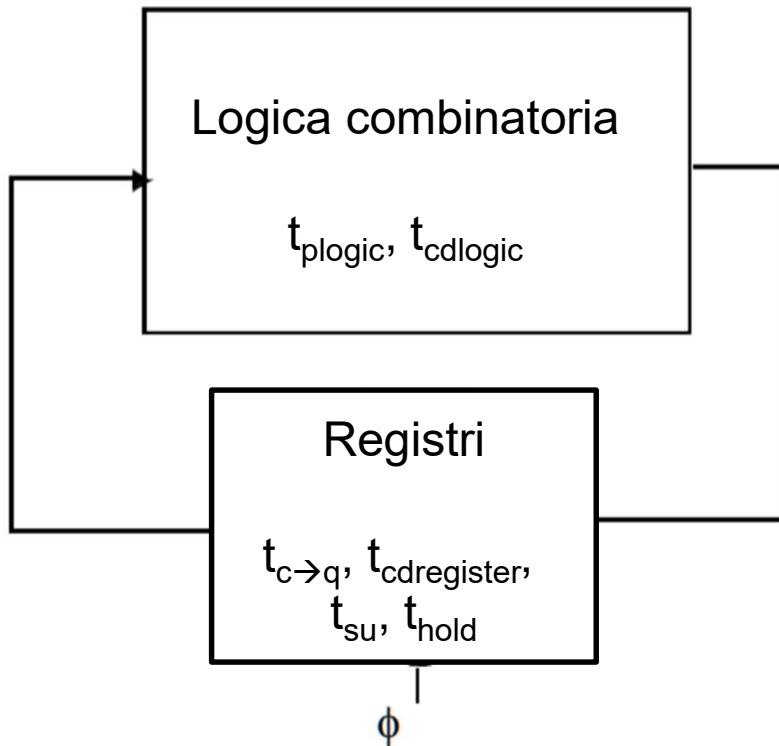

Deve essere:

$$T \geq t_{c \rightarrow q} + t_{plogic} + t_{su}$$

dove:

$t_{c \rightarrow q}$ è il tempo massimo di propagazione del registro

t_{plogic} è il tempo massimo di propagazione della logica combinatoria

Ed inoltre:

$$t_{cdregister} + t_{cdplogic} \geq t_{hold}$$

dove:


$t_{cdregister}$ è il tempo minimo di propagazione del registro

$t_{cdlogic}$ è il tempo minimo di propagazione della logica (tempo di contaminazione)




Latches

Positive Latch

 


Negative Latch

 




Principio di Bistabilità: flip-flop

 


$$V_{o2} = V_{i1}$$

(a)

 


(b)

Metastabilità


 


(a)

 



(b)

Transmission gate – NMOS only

  



Transmission gate – CMOS

  


Quando $\text{Clk}=1$ allora $V_A=V_B$

Latch a multiplexer


- Utilizzare il clock come segnale di disaccoppiamento, che distingue tra gli stati trasparenti e opachi
- Due transmission gate fungono da multiplexer

Static

 

$$Q = \overline{CLK} \cdot Q + CLK \cdot D$$


Dynamic

 




Latch Positivo e Negativo

Negative latch
(transparent when CLK= 0)

 

$$Q = Clk \cdot Q + \overline{Clk} \cdot D$$


Positive latch
(transparent when CLK= 1)

 

$$Q = \overline{Clk} \cdot Q + Clk \cdot D$$





Master–Slave Register (Edge-Triggered)

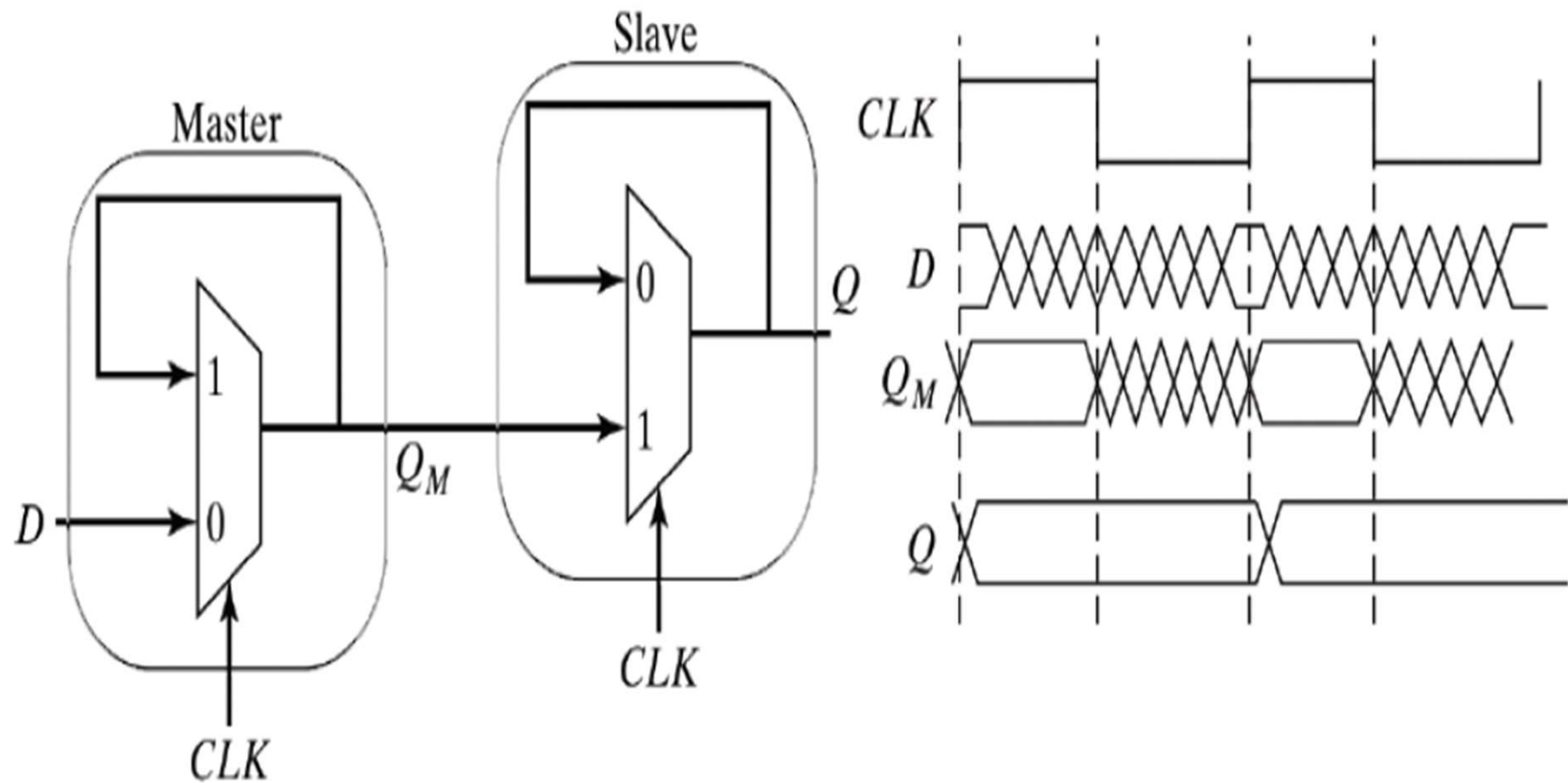





Master–Slave Register (Edge-Triggered)

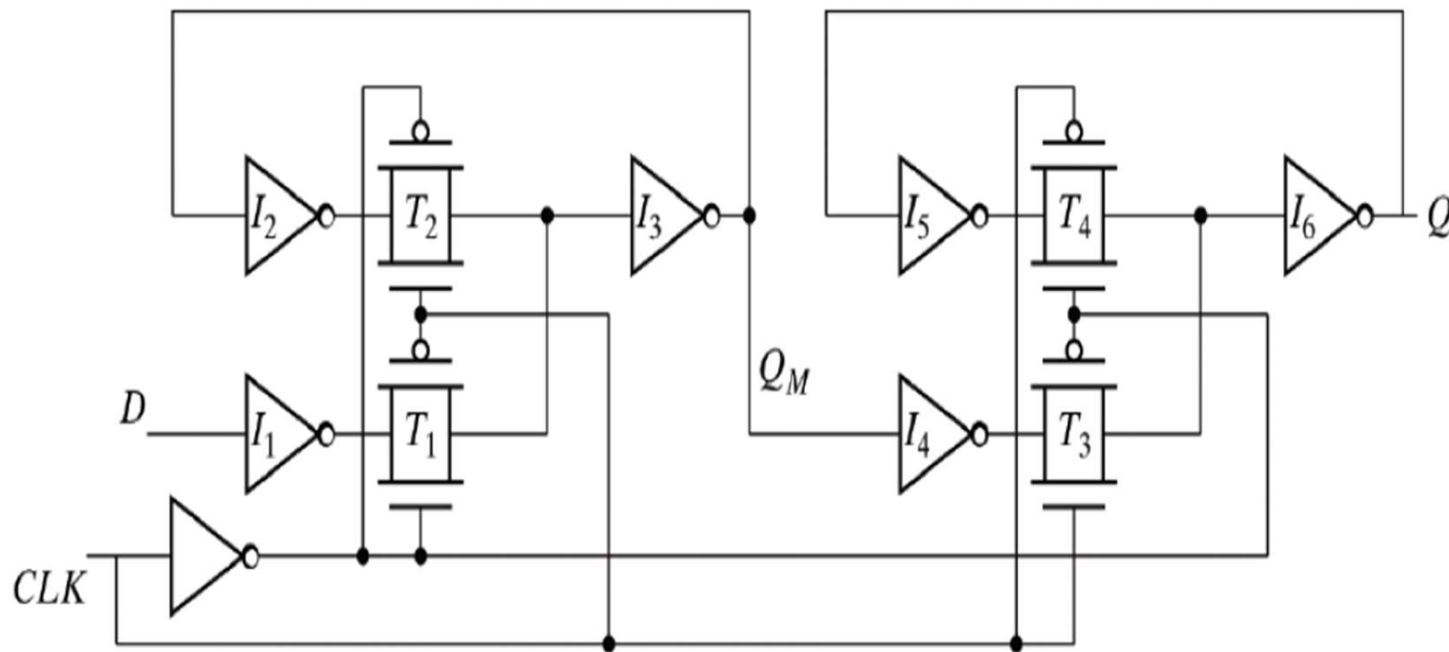

 

Flip-Flop SR - NAND

Cross-coupled NANDs

  

This is not used in datapaths any more,
but is a basic building memory cell